



Схема управления электроклапанами (12V), звукового оповещения на ULN2003 и защита на CD4060